

Unité de transmission/réception série asynchrone – version sans bit de parité

ASR 2024 - V1

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

UART : *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*

- contrôleur d'entrée/sortie pour le mode RS232
- RS232 : liaison série point à point utilisée pour connecter des modems, des souris, ...
- remplacé par le bus USB
- Plusieurs modèles :
 - 8250 : registres de 8 bits
 - 16450 : registres de 16 bits
 - 16550 : registres de 16 bits + utilisation de FIFOs

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)


- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

La liaison RS232, ça me dit quelque chose ...

- Jamais entendu parlé ?



- Où ça se branche ?

 


- Nexys 4 ? => Port USB

La liaison RS232, qu'est-ce que c'est ?


- Transmission série bidirectionnelle (half-duplex ou full-duplex)
- Transmission asynchrone → délimiteurs
 - 1 bit de start
 - 1, 1.5, ou 2 bits de stop
- Détection d'erreur : bit de parité

Exemple de transmission RS232

 

La liaison RS232, comment ça marche ?

 
- Transmission orientée bit
- Resynchronisation du récepteur à la réception du bit de Start
- Contrôle de flux :
 - logiciel : caractère **XON** (0x11) = prêt à recevoir, caractère **XOFF** (0x13) = demande de suspension de la réception
 - matériel : 2 fils supplémentaires : l'émetteur désire émettre (RTS - Ready to Send), le récepteur est prêt à recevoir (CTS - Clear to Send)



La liaison RS232, les signaux transmis


Niveaux électriques

 - 1 logique → tension comprise entre -3V et -25V
- 0 logique → tension comprise entre +3V et +25V
- ex : transmission de 45 (en hexadécimal) avec 1 bit de stop et sans parité




La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme

 - chez l'émetteur, fréquence d'émission 9,6 kHz :




- chez le récepteur :

 


La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (suite)

■ mais dérive des horloges :

 


La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (suite)

■ le cas pire :

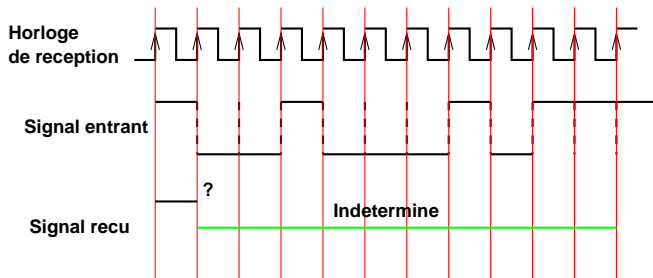

La liaison RS232, gestion de l'asynchronisme (fin)

 - la solution : détecter au plus tôt le changement de la ligne par **surréchantillonnage à la réception**



- **fréquence de réception = 155 kHz, soit 16x la fréquence d'émission**

Plan de la présentation


1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Schéma global de l'UART

 


L'interface en VHDL :

```
entity UART is
  port (
    clk, reset : in  std_logic;
    cs, rd, wr  : in  std_logic;
    RxD         : in  std_logic;
    TxD         : out std_logic;
    IntR        : out std_logic;
    IntT        : out std_logic;
    addr        : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    data_in     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    data_out    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end UART;
```

L'UART à réaliser


- Pour simplifier, l'horloge du circuit (\equiv PC) a une fréquence de 155 kHz (horloge de réception)
- Le système se découpe en 4 unités :
 - unité de gestion des horloges d'émission et de réception
 - unité de contrôle qui gère le registre de contrôle (fournie)
 - unité d'émission
 - unité de réception

Schéma interne de l'UART

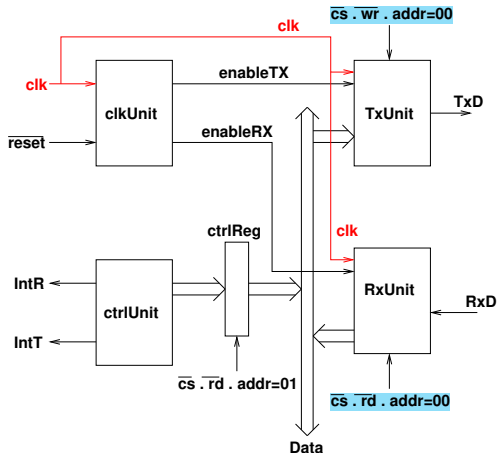

Attention : toutes les connexions ne sont pas représentées.

Schéma interne de l'UART

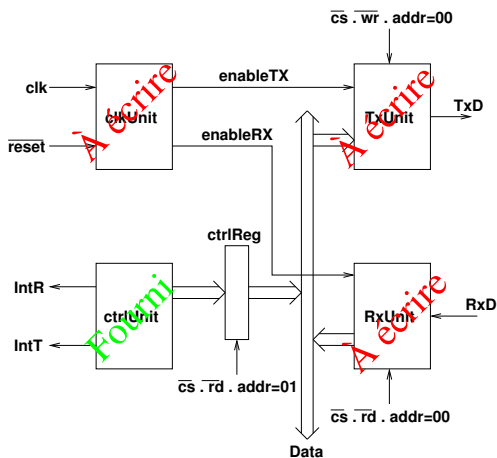

- └ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)
- └ Gestion des horloges d'émission et de réception

Plan de la présentation

1 Introduction


- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

- └ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)
- └ Gestion des horloges d'émission et de réception

 L'interface de l'unité de gestion des horloges



```
entity clkUnit is
  port (
    clk, reset : in  std_logic;
    enableTX   : out std_logic;
    enableRX   : out std_logic);
end clkUnit;
```


Implantation de cette unité

■ Génère 2 horloges :

- **enableRX**, horloge de réception, de fréquence 155 kHz
 - pour simplifier, enableRX est synchrone avec l'horloge du circuit : $\text{enableRX} = \text{clk}$ sauf quand reset
- **enableTX**, horloge d'émission, de fréquence 9,6 kHz, 16x moins rapide que clk

- └ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)
- └ Gestion des horloges d'émission et de réception

 Le comportement de l'unité de gestion des horloges



- tant que reset=0, les horloges enableRX et enableTX n'évoluent pas
- enableRX est (presque) une copie de l'horloge clk
- tous les 16 tops d'horloge clk, enableTX passe à 1 **pour une période** de l'horloge et vaut 0 autrement

└ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

└ L'unité de contrôle de l'UART (fournie)

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232

2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

Rôle de l'unité de contrôle (1)

- Fournir les signaux d'interruption **IntR** et **IntT** au processeur
 - lorsqu'une donnée a été reçue par l'unité de réception, un front descendant sur **IntR** indique au processeur qu'il peut demander la lecture de l'octet présent dans le registre de réception
 - lorsque l'unité d'émission est disponible, un front descendant sur **IntT** indique au processeur qu'il peut émettre un nouvel octet

Rôle de l'unité de contrôle (2)

- Gérer le registre de contrôle **ctrlReg** en utilisant les signaux fournis par les unités d'émission et de réception
- le processeur pourra lire ce registre en position **addr=01** et en envoyant un signal de lecture (i.e. sélection de l'UART par **cs** et commande lecture **rd**)


Res	Res	Res	Res	TxRdy	RxRdy	FErr	OErr
-----	-----	-----	-----	-------	-------	------	------

- **TxRdy** : l'UART est prête à émettre
- **RxRdy** : l'UART a reçu une donnée valide
- **FErr** : la trame transmise est erronée
- **OErr** : le processeur n'a pas lu à temps la donnée reçue

└ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

└ L'unité de contrôle de l'UART (fournie)

Interface de l'unité de contrôle

 

```
entity ctrlUnit is
  port (
    clk, reset      : in  std_logic;
    rd, wr          : in  std_logic;
    DRdy, FErr, OErr : in  std_logic;
    BufE, RegE      : in  std_logic;
    IntR            : out std_logic;
    IntT            : out std_logic;
    ctrlReg         : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ctrlUnit;
```

Plan de la présentation

1 Introduction

- L'UART
- La liaison RS232


2 Description de l'UART à réaliser (1ère partie)

- Description du projet
- Gestion des horloges d'émission et de réception
- L'unité de contrôle de l'UART (fournie)
- L'unité d'émission

└ Description de l'UART à réaliser (1ère partie)


└ L'unité d'émission

Interface de l'unité d'émission

 

```
entity TXUnit is
  port (
    clk, reset : in std_logic;
    enable      : in std_logic;
    ld          : in std_logic;
    txd         : out std_logic;
    regE        : out std_logic;
    bufE        : out std_logic;
    data        : in std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end TXUnit;
```

Composants de l'unité d'émission

 


L'émetteur se compose de :

- un **registre BufferT** qui permet de mettre en attente une nouvelle donnée lorsqu'une donnée est en train d'être émise. Le signal **BufE (Buffer Enable)** permet de savoir si le buffer est vide ($\text{BufE}=1$) ou pas ($\text{BufE}=0$)
- un **registre RegisterT**, registre d'émission utilisé par le circuit contrôle d'émission au cours de la transmission de la donnée. Le signal **RegE (Register Enable)** permet de savoir si ce registre est vide ($\text{RegE}=1$) ou pas ($\text{RegE}=0$)
- un **circuit de contrôle d'émission** qui positionne les bits à émettre sur la ligne TxD à chaque top de enableTX


Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1** initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)




Fonctionnement de l'unité d'émission

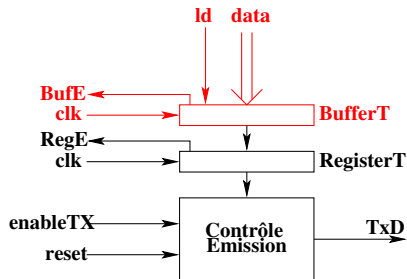- 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)




Fonctionnement de l'unité d'émission

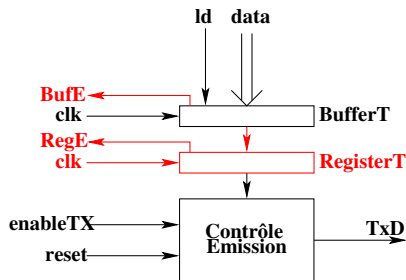- 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1




Fonctionnement de l'unité d'émission

 - 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1
- 5 envois successifs des données quand enableTx vaut 1




Fonctionnement de l'unité d'émission

- 1 initialement le buffer et le registre sont libres (bufE=1 et regE=1)
- 2 chargement d'une donnée dans le buffer (bufE=0 et regE=1)
- 3 déchargement du buffer dans le registre d'émission (bufE=1 et regE=0), le buffer est libre → **le processeur peut demander à émettre un nouveau caractère**
- 4 envoi du bit de start quand enableTx vaut 1
- 5 envois successifs des données quand enableTx vaut 1
- 6 envoi du bit de stop quand enableTx vaut 1, le registre est libre à nouveau (bufE=1 et regE=1)

 

Test de l'unité d'émission

 ■ Emission d'un unique caractère 0x55 ('U') :




le curseur rouge délimite la fin de la transmission du caractère (fin de l'envoi du bit de stop).

Test de l'unité d'émission

Emission de 2 caractères à la suite :

 - Emission du caractère 0xAA et acquisition du caractère 0x45 ('E') :



le curseur rouge délimite le bit de stop de la transmission de 0xAA et le bit de start de celle de 0x45